

# سیستم‌های دودویی

# نمایش داده ها

•انواع داده ها

•مکمل ها

•نمایش با ممیز ثابت

•نمایش با ممیز شناور

•دیگر کدهای باینری

•کشف خطا

# نمایش داده ها

اطلاعاتی که یک کامپیوتر با آن سر و کار دارد:

- داده ها
  - داده های عددی (اعداد طبیعی و حقیقی)
  - داده های غیر عددی (حروف، علائم)
- ارتباط بین عناصر داده ای
  - ساختمان های داده ای (لیست های پیوندی، درخت ها و....)
- برنامه ها (دستورات)

# نمایش عددی داده‌ها

- داده‌های عددی.
  - اعداد (طبیعی، حقیقی)
- سیستم نمایش اعداد.
  - سیستم نمایشی که در آن مکان هر رقم دارای وزن نیست (مثل سیستم اعداد یونانی).
  - سیستم هائی که هر رقم در نمایش یک عدد دارای وزن است.
    - در این سیستم به هر رقم نسبت به جایگاه آن یک وزن اختصاص می‌دهیم.
    - سیستم‌های ددهی، دودویی و هگزادسیمال مثالهایی از این سیستم‌ها هستند.

# نمایش عددی داده‌ها

• اگر پایه هر سیستم  $R$  باشد

— باید از  $R-1$  رقم برای نمایش اعداد استفاده کرد.

— مثال:

$$A_R = a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0 . a_{-1} \dots a_{-m}$$

نقطه در اینجا قسمت طبیعی و کسری عدد را از یکدیگر جدا کرده است.

— ارزش  $A_R$  برابر است با:

$$V(A_R) = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i R^i$$

$R = 10$  Decimal number system,       $R = 2$  Binary

$R = 8$  Octal,       $R = 16$  Hexadecimal

# نمایش عددی داده‌ها

- مبنای انتخاب سیستم نمایش اعداد زمان و هزینه میباشد:

- هزینه ساخت سخت افزار (CPU, ALU و کانالهای ارتباطی)

- زمان لازم برای پردازش داده ها

- جداول لازم برای جمع ریاضی اعداد

- در سیستم هائی که مکان رقم در آنها دارای وزن نیست:

- جداول چنین سیستم هایی پایان ناپذیر است و بنابراین غیر قابل ساخت می باشند.

- در سیستم هائی که مکان رقم دارای وزن است:

- جدول جمع دو رقم برای چنین سیستم هائی پایان پذیر است، اما هر چه اندازه جدول

- کوچکتر باشد، ساخت آن مقرون به صرفه تر است. بنابراین در چنین شرایطی مبنای ۲ مرجح تر از مبنای ۱۰ است.

# نمایش عددی داده‌ها

جداول لازم برای جمع اعداد در دو سیستم دودوئی و ده دهی

	0	1
0	0	1
1	1	10

جدول جمع اعداد دودوئی

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

جدول برای جمع اعداد دهدهی

## مقایسهٔ اعداد در چهار مبنا

نمایش ارقام در مبناهای ۱۰، ۲، ۸، ۱۶

Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
00	0000	00	0
01	0001	01	1
02	0010	02	2
03	0011	03	3
04	0100	04	4
05	0101	05	5
06	0110	06	6
07	0111	07	7
08	1000	10	8
09	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F



## تبدیل بین مبناهای ۲، ۱۶ و ۸

تبدیل بین مبناهای ۸، ۲ و ۱۶ به سادگی دسته بندی رقم ها و جایگزینی آنها با رقمهای متناظر در سیستم دیگر می باشد.

1	2	7	5	4	3	Octal
1	0	1	0	1	1	Binary
A	F	6	3	Hexa		

# تبدیل اعداد در مبنای ۱۰ به مبنای دیگر

• تبدیل از مبنای R به مبنای ۱۰

$$A = a_{n-1} a_{n-2} a_{n-3} \dots a_0 . a_{-1} \dots a_{-m}$$
$$V(A) = \sum a_k R^k$$

$$(736.4)_8 = 7 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 4 \times 8^{-1}$$
$$= 7 \times 64 + 3 \times 8 + 6 \times 1 + 4/8 = (478.5)_{10}$$

$$(110110)_2 = \dots = (54)_{10}$$

$$(110.111)_2 = \dots = (6.785)_{10}$$

$$(F3)_{16} = \dots = (243)_{10}$$

$$(0.325)_6 = \dots = (0.578703703 \dots)_{10}$$

# تبدیل دسیمال به مبنای R

• اعداد را به دو قسمت صحیح و کسری تقسیم می کنیم و هر قسمت را جداگانه تبدیل می کنیم

• تبدیل قسمت صحیح به مبنای R.

— با تقسیمات متوالی بر R و گرد آوری باقیمانده ها به عنوان رقم های مبنای R.

• تبدیل قسمت کسری به مبنای R.

— با ضرب متوالی در R و گرد آوری اعداد صحیح تولید شده به عنوان رقم های مبنای جدید  
R

## تبدیل دسیمال به مبنای R

**مثال:** عدد 41.6875 در مبنای ۱۰ می‌باشد. آنرا به مبنای ۲ تبدیل کنید.

**حل:** ابتدا قسمت اعشار را از صحیح جدا کرده عمل تبدیل را برای هر یک جداگانه انجام می‌دهیم.

**0.6875 = اعشار**

$$\begin{array}{r} 0.6875 \\ \times \quad 2 \\ \hline 1.3750 \\ \times \quad 2 \\ \hline 0.7500 \\ \times \quad 2 \\ \hline 1.5000 \\ \times \quad 2 \\ \hline 1.0000 \end{array}$$

**41 = صحیح**

$$\begin{array}{r|l} 41 & \\ 20 & 1 \\ 10 & 0 \\ 5 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}$$

$$(41)_{10} = (101001)_2$$

$$(0.6875)_{10} = (0.1011)_2$$

$$(41.6875)_{10} = (101001.1011)_2$$

# مکمل اعداد

- دو نوع مکمل برای هر عدد در مبنای  $R$  وجود دارد:
  - مکمل  $R$
  - مکمل  $R-1$
- در مکمل  $R-1$  از هر رقم مقدار  $(R-1)$  را کسر می کنیم.
  - مکمل ۹ عدد  $۸۳۵_۱۰$  برابر است با  $۱۶۴_۱۰$
  - مکمل ۱ عدد  $۱۰۱۰_۲$  برابر است با  $۰۱۰۱_۲$
- برای یافتن مکمل  $R$  یک عدد ابتدا مکمل  $R-1$  آن عدد را محاسبه کرده سپس مقدار ۱ را با آن جمع می کنیم.
  - مکمل ۱۰ عدد  $۸۳۵_۱۰$  برابر است با  $۱۶۴_۱۰ + ۱ = ۱۶۵_۱۰$
  - مکمل ۲ عدد  $۱۰۱۰_۲$  برابر است با  $۰۱۰۱_۲ + ۱ = ۰۱۱۰_۲$

## اعداد با ممیز ثابت

- اعداد اعشاری را می توان به دو صورت نمایش داد:
  - اعداد اعشاری با ممیز ثابت.
  - اعداد اعشاری با ممیز شناور.
- نمایش اعداد دودوئی با روش ممیز ثابت:

$$X = x_n x_{n-1} x_{n-2} \dots x_1 x_0 \cdot x_{-1} x_{-2} \dots x_{-m}$$

- نحوه نمایش اعداد علامتدار به اینصورت است که از باارزش ترین بیت برای علامتگذاری استفاده می کنیم. اگر  $x_n = 1$  عدد منفی و اگر  $x_n = 0$  عدد مثبت است.

## اعداد علامت دار

- در حالت طبیعی سیستم اعداد انتخاب شده برای نمایش اعداد باید بتواند هم اعداد بدون علامت و هم اعداد علامت دار را نمایش دهد.
- سه روش زیر برای نمایش اعداد علامت دار وجود دارد:
  - نمایش بصورت اندازه-علامت.
  - نمایش بصورت مکمل یک.
  - نمایش بصورت مکمل دو.

## اعداد علامت دار

مثال: اعداد  $+9$  و  $-9$  را به صورت یک عدد باینری مبنای ۲ با استفاده از ۳ روش فوق نمایش دهید:

تنها یک روش برای نمایش عدد  $+9$  وجود دارد.

$$+9 \rightarrow 0010001$$

برای عدد ۹- سه روش نمایش وجود دارد:

روش اندازه-علامت:  $1\ 001001$

روش مکمل یک:  $1\ 110110$

روش مکمل دو:  $1\ 110111$



## نمایش اعداد با ممیز ثابت

- بطور کلی در کامپیوتر ها اعداد با ممیز ثابت به دو صورت نمایش داده می شوند:
  - فقط قسمت کسری آن نمایش داده می شود..
  - فقط قسمت صحیح آن.

## خصایص سه روش نمایش اعداد علامت دار

- مکمل یک عدد علامت دار در هر یک از ۳ سیستم نمایش:
  - اندازه-علامت: برای مکمل کردن کافی است فقط بیت علامت را معکوس کنیم.
  - مکمل یک: تمام بیت ها را که شامل بیت علامت هم می شود را مکمل می کنیم.
  - مکمل دو: از عدد مربوطه مکمل دو می گیریم.

$$X = x_n x_{n-1} \dots x_0 \cdot x_{-1} \dots x_{-m}$$

## خصایص سه روش نمایش اعداد علامت دار

– مقایسه بزرگترین و کوچکترین عدد در هر یک از ۳ روش و همچنین نمایش ۰ در آنها:

### علامتدار

Max: $2^n - 2^{-m}$	011 ... 11.11 ... 1
Min: $-(2^n - 2^{-m})$	111 ... 11.11 ... 1
Zero: +0	000 ... 00.00 ... 0
-0	100 ... 00.00 ... 0

### نمایش علامت به کمک مکمل ۱

Max: $2^n - 2^{-m}$	011 ... 11.11 ... 1
Min: $-(2^n - 2^{-m})$	100 ... 00.00 ... 0
Zero: +0	000 ... 00.00 ... 0
-0	111 ... 11.11 ... 1

### نمایش علامت به کمک مکمل ۲

Max: $2^n - 2^{-m}$	011 ... 11.11 ... 1
Min: $-2^n$	100 ... 00.00 ... 0
Zero: 0	000 ... 00.00 ... 0

## وزن ارقام در سیستم مکمل دو

- وزن ارقام در نمایش مکمل دو اعداد علامت دار به صورت زیر تعریف می شود:
  - بیت علامت دارای وزن منفی است.
  - وزن بقیه بیت ها مشابه حالت اعداد بدون علامت محاسبه می شود:

$$X = x_n x_{n-1} \dots x_0$$

$$\rightarrow V(X) = -x_n \times 2^n + \sum_{i=0}^{n-1} x_i \times 2^i$$

## جمع اعداد علامت دار در سیستم اندازه-علامت

۱. علامت دو عدد با یکدیگر مقایسه می شوند.
۲. اگر علامتها یکسان بود، مقادیر دو عدد با یکدیگر جمع می شوند. و پس از آن وجود سرریز بررسی می شود.
۳. اگر علامت دو عدد متفاوت بود، عدد کوچکتر از عدد بزرگتر کم می شود.
۴. علامت دو عدد در حالتی که علامت دو عدد با یکدیگر برابرند برابر با علامت یکی از دو عدد است. در حالتی که علامتها متفاوتند علامت حاصل جمع علامت عدد بزرگتر است.

## جمع اعداد علامت دار در سیستم اندازه علامت

چند مثال

$$\begin{array}{r} 6 + 9 \\ 6 \quad 0110 \\ +) 9 \quad 1001 \\ \hline 15 \quad 1111 \rightarrow 01111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 + (-9) \\ 9 \quad 1001 \\ -) 6 \quad 0110 \\ \hline -3 \quad 0011 \rightarrow 10011 \end{array}$$

Overflow  $9 + 9$  or  $(-9) + (-9)$

---

$$\begin{array}{r} -6 + 9 \\ 9 \quad 1001 \\ -) 6 \quad 0110 \\ \hline 3 \quad 0011 \rightarrow 00011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -6 + (-9) \\ 6 \quad 0110 \\ +) 9 \quad 1001 \\ \hline -15 \quad 1111 \rightarrow 11111 \end{array}$$

## جمع دو عدد علامت دار در نمایش مکمل دو

- دو عدد همراه با بیت علامتشان بایکدیگر جمع می شوند و از رقم نقلی خروجی از پر ارزش ترین بیت صرفه نظر می شود.

$$\begin{array}{r} 6 \quad 0 \quad 0110 \\ +) \quad 9 \quad 0 \quad 1001 \\ \hline 15 \quad 0 \quad 1111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \quad 0 \quad 0110 \\ +) \quad -9 \quad 1 \quad 0111 \\ \hline -3 \quad 1 \quad 1101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \quad 0 \quad 1001 \\ +) \quad 9 \quad 0 \quad 1001 \\ \hline 18 \quad 1 \quad 0010 \end{array}$$

$$x_{n-1}y_n s'_{n-1} \\ (c_{n-1} \oplus c_n)$$

overflow

مثال

$$\begin{array}{r} -6 \quad 1 \quad 1010 \\ +) \quad 9 \quad 0 \quad 1001 \\ \hline 3 \quad 0 \quad 0011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -9 \quad 1 \quad 0111 \\ +) \quad -9 \quad 1 \quad 0111 \\ \hline -18 \quad (1)0 \quad 1110 \end{array}$$

$$x'_{n-1}y'_{n-1}s_{n-1} \\ (c_{n-1} \oplus c_n)$$

دو عملوند دارای یک علامتند ولی علامت حاصل جمع با آنها متفاوت است.

$$x_{n-1}y_{n-1}s'_{n-1} + x'_{n-1}y'_{n-1}s_{n-1} = c_{n-1} \oplus c_n$$

## جمع دو عدد نمایش داده شده در سیستم مکمل یک

دو عدد را همراه با بیت علامتشان جمع می کنیم. اگر یک رقم نقلی از پر ارزش ترین بیت خارج شد حاصل جمع را با ۱ جمع می کنیم و از رقم نقلی صرفه نظر می کنیم.

مثال end-around carry

$$\begin{array}{r} 6 \quad 0 \quad 0110 \\ +) \quad -9 \quad 1 \quad 0110 \\ \hline -3 \quad 1 \quad 1100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} +) \\ \hline +) \end{array}$$

not overflow  $(c_{n-1} \oplus c_n) = 0$

$$\begin{array}{r} -9 \quad 1 \quad 0110 \\ +) \quad -9 \quad 1 \quad 0110 \\ \hline (1)0 \quad 1100 \\ +) \quad \quad \quad 1 \\ \hline 0 \quad 1101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \quad 0 \quad 1001 \\ +) \quad 9 \quad 0 \quad 1001 \\ \hline 1 \quad (1)0010 \end{array}$$

overflow  
 $(c_{n-1} \oplus c_n)$



## مقایسه نمایش اعداد علامت دار در سه سیستم

- سادگی در منفی کردن

$$S + M > 1's \text{ Complement} > 2's \text{ Complement}$$

- پیاده سازی توسط سخت افزار

- سیستم اندازه علامت به یک تفریق کننده و یک جمع کننده نیاز دارد.
- در سیستم های مکمل دو و مکمل یک، فقط به یک جمع کننده نیاز هست.

- سرعت انجام محاسبات

$$2's \text{ Complement} > 1's \text{ Complement (end-around C)}$$

## مقایسه نمایش اعداد علامت دار در سه سیستم

- تشخیص عدد صفر  
– سیستم مکمل دو از همه سریعتر است.

## تفریق

- تفریق در سیستم مکمل دو

– مکمل دو، تفریق کننده(همراه با بیت علامت) را می گیریم و حاصل را با تفریق شونده جمع می کنیم.

$$(\pm A) - (-B) = (\pm A) + B$$

$$(\pm A) - B = (\pm A) + (-B)$$

## نمایش اعداد با ممیز شناور

- در این نمایش مکان ممیز قسمت کسری ثابت نیست.
- طول عدد قابل نمایش در این روش وسیع است.

$$F = EM$$

$m_n$	$e_k e_{k-1} \dots e_0$	$m_{n-1} m_{n-2} \dots m_0 . m_{-1} \dots m_{-m}$
-------	-------------------------	---

علامت

نما

مانتیس

- مانتیس: عدد علامت دار با ممیز ثابت (خواه عدد صحیح و یا عدد کسری).
- نما: مکان ممیز را مشخص می کند.

مقدار معادل ده دهی

$$V(F) = V(M) * R^V(E)$$

**M:** Mantissa  
**E:** Exponent  
**R:** Radix

## اعداد با ممیز شناور

مثال:

$$\begin{array}{c} \text{sign} \\ 0 \\ \hline .1234567 \\ \text{mantissa} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \text{sign} \\ 0 \\ \hline 04 \\ \text{exponent} \end{array}$$

$\Rightarrow +.1234567 \times 10^{+04}$

نکته: در نمایش اعداد به صورت شناور تنها مانتیس (M) و نما (E) صریحاً نمایش داده می شوند. مبنا و مکان ممیز به صورت ضمنی استنباط می شوند.

## اعداد با ممیز شناور


مثال: عدد ۱,۱۱۰۰+ را به صورت یک عدد با ممیز شناور ۱۶ بیتی (۶ بیت نما و ۱۰ بیت مانتیس) نمایش دهید.

	<u>0</u>	<u>0 00100</u>	<u>100111000</u>
	علامت	نما	مانتیس
یا	<u>0</u>	<u>0 00101</u>	<u>010011100</u>

## خصوصیات نمایش اعداد بصورت ممیز شناور

- فرم نرمال اعداد با ممیز شناور
  - نمایش‌های متعددی از یک عدد در سیستم نمایش اعداد با ممیز شناور وجود دارد.
  - با ارزش‌ترین رقم مانتیس هموار باید یک رقم غیر صفر باشد.
- نمایش صفر
  - صفر: نمایش بصورت مانتیس صفر ( $M=0$ )
  - صفر حقیقی:
- مانتیس برابر با صفر.
- نما برابر است با کوچکترین عدد قابل نمایش که بصورت  $0...0$  نمایش داده می‌شود.

# نمایش داخلی و خارجی

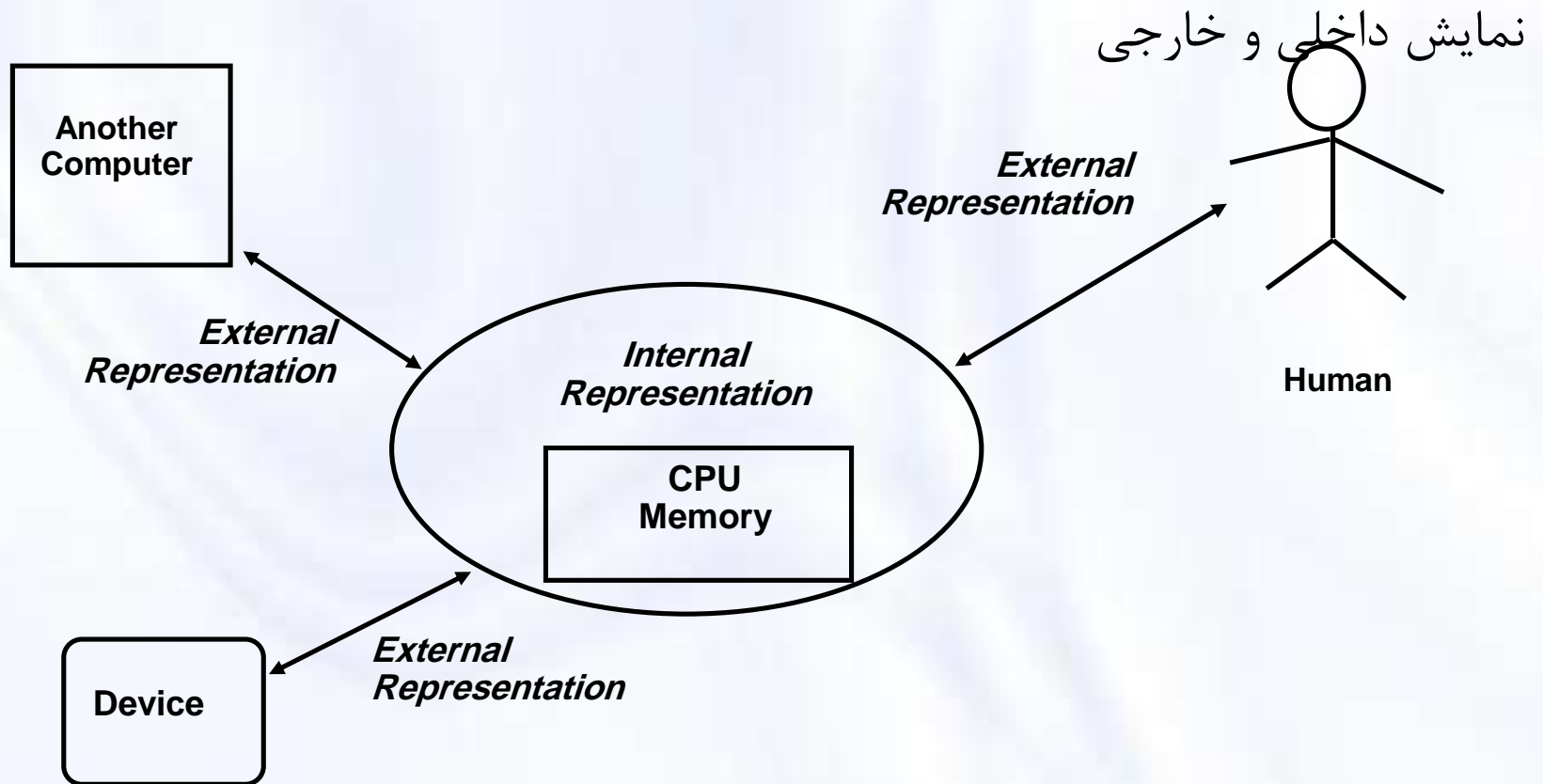



# نمایش خارجی

- اعداد

- اغلب داده هایی که درون کامپیوتر ذخیره می شوند در نهایت توسط محاسباتی که بر روی آنان انجام می گیرد تغییر پیدا می کند.
- نمایش داخلی برای کارآمدی انجام محاسبات.
- لازم است نتایج نهائی جهت نمایش به یک فرمت خارجی مناسب تبدیل شوند.

- حروف الفبا، علائم و برخی اعداد

- عناصر این داده ها توسط هیچ پردازشی تغییر پیدا نمی کنند.
- نیازی به نمایش داخلی ندارند، چرا که در هیچگونه محاسبه‌ای مورد استفاده قرار نمی گیرند.
- نمایش خارجی برای پردازش و ارائه در فرمت قابل لازم است.

# نمایش خارجی

مثال: اعداد ددهی

- نمایش به صورت یک کد باینری دودویی.
- نمایش بصورت BCD (Binary Coded Decimal)

Decimal	BCD Code
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

# انواع کدهای دسیمال

- 1، -1، 2، -2، 4، 8 هر کدام وزن هایی هستند که به هر بیت اختصاص پیدا کرده اند.

Decimal	BCD(8421)	2421	84-2-1	Excess-3
0	0000	0000	0000	0011
1	0001	0001	0111	0100
2	0010	0010	0110	0101
3	0011	0011	0101	0110
4	0100	0100	0100	0111
5	0101	1011	1011	1000
6	0110	1100	1010	1001
7	0111	1101	1001	1010
8	1000	1110	1000	1011
9	1001	1111	1111	1100

# انواع کدهای دسیمال

بدست آوردن مکمل ۹ کد BCD کار مشکلی است. اما از آنجا که سایر کدها خود مکمل هستند این کار برای آنها ساده است.

• نکات دیگر:

$d_3 d_2 d_1 d_0$ : symbol in the codes

BCD:  $d_3 \times 8 + d_2 \times 4 + d_1 \times 2 + d_0 \times 1$   
 $\Rightarrow$  8421 code.

2421:  $d_3 \times 2 + d_2 \times 4 + d_1 \times 2 + d_0 \times 1$

84-2-1:  $d_3 \times 8 + d_2 \times 4 + d_1 \times (-2) + d_0 \times (-1)$

Excess-3: BCD + 3

# کد گری

- یکی از خصیصه های کد گری اینست که دو کد متوالی آن تنها در یک بیت با یکدیگر تفاوت دارند.
- خصیصه فوق در بعضی مواقع کاربرد دارد.

Decimal number	Gray				Binary			
	$g_3$	$g_2$	$g_1$	$g_0$	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	0
3	0	0	1	0	0	0	1	1
4	0	1	1	0	0	1	0	0
5	0	1	1	1	0	1	0	1
6	0	1	0	1	0	1	1	0
7	0	1	0	0	0	1	1	1
8	1	1	0	0	1	0	0	0
9	1	1	0	1	1	0	0	1
10	1	1	1	1	1	0	1	0
11	1	1	1	0	1	0	1	1
12	1	0	1	0	1	1	0	0
13	1	0	1	1	1	1	0	1
14	1	0	0	1	1	1	1	0
15	1	0	0	0	1	1	1	1

کد گری ۴-بیتی

## تحلیل کد گری

• فرض کنید بیت های  $g_n g_{n-1} \dots g_1 g_0$  نمایش دهنده یک کد گری برای عدد باینری  $b_n b_{n-1} \dots b_1 b_0$  باشند.

$$g_i = b_i \oplus b_{i+1}, \quad 0 \leq i \leq n-1$$

$$g_n = b_n$$

and

$$b_{n-i} = g_n \oplus g_{n-1} \oplus \dots \oplus g_{n-i}$$

$$b_n = g_n$$

### Reflection of Gray codes

$\varepsilon$	0	0 0	0 00	0 000
	1	0 1	0 01	0 001
		1 1	0 11	0 011
		1 0	0 10	0 010
			1 10	0 110
			1 11	0 111
			1 01	0 101
			1 00	0 100
				1 100
				1 101
				1 111
				1 010
				1 011
				1 001
				1 101
				1 000

# نمایش کاراکترها بوسیله کد ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Code

MSB (3 bits)

LSB  
(4 bits)

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	'	P
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	CR	GS	-	=	M	]	m	}
E	SO	RS	.	>	N	n	n	~
F	SI	US	/	?	O	n	o	DEL

# نمایش کاراکترهای کنترلی توسط کد ASCII

NUL	Null	DC1	Device Control 1
SOH	Start of Heading (CC)	DC2	Device Control 2
STX	Start of Text (CC)	DC3	Device Control 3
ETX	End of Text (CC)	DC4	Device Control 4
EOT	End of Transmission (CC)	NAK	Negative Acknowledge (CC)
ENQ	Enquiry (CC)	SYN	Synchronous Idle (CC)
ACK	Acknowledge (CC)	ETB	End of Transmission Block (CC)
BEL	Bell	CAN	Cancel
BS	Backspace (FE)	EM	End of Medium
HT	Horizontal Tab. (FE)	SUB	Substitute
LF	Line Feed (FE)	ESC	Escape
VT	Vertical Tab. (FE)	FS	File Separator (IS)
FF	Form Feed (FE)	GS	Group Separator (IS)
CR	Carriage Return (FE)	RS	Record Separator (IS)
SO	Shift Out	US	Unit Separator (IS)
SI	Shift In	DEL	Delete
DLE	Data Link Escape (CC)		

(CC) Communication Control

(FE) Format Effector

(IS) Information Separator



## کدهای تشخیص خطا

### • سیستم توازن:

- ساده‌ترین روش برای تشخیص خطا.
- یک بیت توازن به اطلاعات اضافه می‌گردد.
- دو نوع توازن وجود دارد، توازن زوج و توازن فرد.

### • توازن زوج:

- یک بیت به اطلاعات اضافه می‌شود بنابراین تعداد کل ۱های کد زوج است.

1011001 ☐ 0

1010010 ☐ 1

## کدهای تشخیص خطا

• توازن فرد:

— یک بیت به اطلاعات اضافه می شود. بنابراین تعداد کل بیت ها فرد است.

1011001	1
1010010	0

# تولید بیت توازن

• تولید بیت توازن:

— برای عدد باینری  $b_6b_5...b_1b_0$  (۷-بیت اطلاعات) و با توازن زوج به صورت زیر تولید می گردد:


$$b_{\text{even}} = b_6 \oplus b_5 \oplus ... \oplus b_0$$

— برای توازن فرد:

$$b_{\text{odd}} = b_{\text{even}} \oplus 1 = \neg b_{\text{even}}$$


## تولید کننده بیت توازن

- مدار تولید کننده بیت توازن زوج

 


## تولید کننده بیت توازن

• مدار تولید کننده بیت توازن زوج

 


## تولید کننده بیت توازن

• مدار تولید کننده بیت توازن زوج

 

# چک کننده توازن

• مدار چک کننده توازن زوج

 

# جبريول



# اصول جبر بول

- **تعریف جبر بول:** یک ساختار جبری تعریف شده روی اعضای یک مجموعه بسته B همراه با دو عملگر + و • که به ترتیب جمع و ضرب نامیده می‌شوند.
- **اصل ۱ (P1): عضو خنثی**  
(a)  $a + 0 = a$  (عضو همانی برای +), (b)  $a \bullet 1 = a$  (عضو همانی برای •)
- **اصل ۲ (P2): جابجایی**  
(a)  $a + b = b + a$  , (b)  $a \bullet b = b \bullet a$
- **اصل ۳ (P3): شرکت پذیری**  
(a)  $a + (b + c) = (a + b) + c$  (b)  $a \bullet (b \bullet c) = (a \bullet b) \bullet c$
- **اصل ۴ (P4): توزیع پذیری**  
(a)  $a + (b \bullet c) = (a + b) \bullet (a + c)$  (b)  $a \bullet (b + c) = a \bullet b + a \bullet c$
- **اصل ۵ (P5): مکمل**  
(a)  $a + a' = 1$  (b)  $a \bullet a' = 0$

# قضایای جبر بول

قضیه ۱ (T1):

$$(a) \ a + a = a$$

$$(b) \ aa = a$$

قضیه ۲ (T2):

$$(a) \ a + 1 = 1$$

$$(b) \ a0 = 0$$

قضیه ۳ (T3):

$$\overline{\overline{a}} = a$$

قضیه ۴ (T4):

$$(a) \ (a + b)' = a' b'$$

$$(b) \ (ab)' = a' + b'$$

قضیه ۵ (T5):

$$(a) \ a + ab = a$$

$$(b) \ a(a + b)' = a$$

## بعضی از خواص صفر و یک در جبر بول:

OR (جمع)	AND (ضرب)	Complement (مکمل)
$a + 0 = 0$	$a0 = 0$	$0' = 1$
$a + 1 = 1$	$a1 = a$	$1' = 0$

• **مثال:** با استفاده از قضایا و اصول جبر بول تساوی زیر را ثابت کنید:

$$B + AB' C' D = B + AC' D$$

# حل

- $$\begin{aligned} B + AB' C' D &= (B + ABC'D) + AB' C' D \\ &= B + (ABC'D + AB' C' D) \\ &= B + AC'D (B + B') \\ &= B + AC'D \end{aligned}$$

• مثال: رابطه زیر را ثابت کنید:

$$(X + Y)((X + Y)' + Z) = (X + Y)Z$$

# حل:

$$\begin{aligned}(X + Y)((X + Y)' + Z) &= \\ &= (X + Y)(X + Y)' + (X + Y)Z \\ &= 0 + (X + Y)Z \\ &= (X + Y)Z\end{aligned}$$

• قضيه ٦ (T6):

$$(a) \quad ab + ab' = a$$

$$(b) \quad (a + b)(a + b') = a$$

# مثال

ثابت کنید

$$(W + X + Y + Z)(W + X + Y + Z)(W + X + Y + Z)(W + X + Y + Z) \\ = (W + X)$$

حل

$$(W + X + Y + Z)(W + X + Y + Z)(W + X + Y + Z)(W + X + Y + Z) \\ = (W + X + Y)(W + X + Y + Z)(W + X + Y + Z) \\ = (W + X + Y)(W + X + Y) \\ = (W + X)$$

قضیه ۷ (T7):

$$(a) \quad ab + ab'c = ab + ac$$

$$(b) \quad (a + b)(a + b' + c) = (a + b)(a + c)$$

(b) مثال: عبارت بولی زیر را ساده کنید

$$wy' + wx'y + wxyz + wxz'$$

حل

$$\begin{aligned} - \quad wy' + wx'y + wxyz + wxz' &= wy' + wx'y + wxy + wxz' \quad [T7(a)] \\ &= wy' + wy + wxz' \quad [T7(a)] \\ &= w + wxz' \quad [T7(a)] \\ &= w \quad [T7(a)] \end{aligned}$$

# قوانین دمورگان

قضیه ۸ (T8): قانون دمورگان

$$(a) \quad (a + b)' = a' b'$$

$$(b) \quad (ab)' = a' + b'$$

(a) فرم کلی قانون دمورگان

$$(a) \quad (a + b + \dots z)' = a' b' \dots z'$$

$$(b) \quad (ab \dots z)' = a' + b' + \dots z'$$

(a) مثال: عبارت بولی زیر را با استفاده از قانون دمورگان ساده کنید:

$$(a + bc)' = (a + (bc))'$$

$$= a'(bc)'$$

[T8(a)]

$$= a'(b' + c')$$

[T8(b)]

$$= a'b' + a'c'$$

[P5(b)]



• مثال: عبارت زیر را ساده کنید:

$$(a(b + z(x + a'))')$$

حل:

$$\begin{aligned}(a(b + z(x + a'))') &= a' + (b + z(x + a'))' && [T8(b)] \\ &= a' + b' (z(x + a'))' && [T8(a)] \\ &= a' + b' (z' + (x + a'))' && [T8(b)] \\ &= a' + b' (z' + x'(a'))' && [T8(a)] \\ &= a' + b' (z' + x'a) && [T3] \\ &= a' + b' (z' + x') && [T5(a)]\end{aligned}$$

قضیه ۹ (T9):

$$(b) (a + b)(a' + c)(b + c) = (a + b)(a' + c) \quad (a) ab + a'c + bc = ab + a'c \quad \bullet$$

مثال : نشان دهید:

$$ABC + A'D + B'D \quad ABC + A'D + B'D + CD =$$

حل:

$$\begin{aligned} ABC + A'D + B'D + CD &= ABC + (A' + B')D + CD \quad [P5(b)] \\ &= ABC + (AB)'D + CD \quad [T8(b)] \\ &= ABC + (AB)'D \quad [T9(a)] \\ &= ABC + (A' + B')D \quad [T8(b)] \\ &= ABC + A'D + B'D \quad [P5(b)] \end{aligned}$$

# جدول درستی توابع بولی

- برای نشان دادن درستی قضایا و یا روابط بولی می‌توان از جدول درستی استفاده کرد.
- جدول درستی برای دو عملگر AND و OR آورده شده است:

$ab$	$f(a,b)=a+b$	$ab$	$f(a,b)=ab$	$a$	$f(a)=a'$
00	0	00	0	0	1
01	1	01	0	1	0
10	1	10	0		
11	1	11	1		

**مثال :** جدول درستی را برای تابع  $f(A,B,C) = AB + A'C + AC'$  بدست آورید.

$ABC$	$f(A,B,C)$	$ABC$	$f(A,B,C)$
000	0	$FFF$	$F$
001	1	$FFT$	$T$
010	0	$FTF$	$F$
011	1	$FTT$	$T$
100	1	$TFF$	$T$
101	0	$TFT$	$F$
110	1	$TTF$	$T$
111	1	$TTT$	$T$

# نحوه نمایش توابع بولی

- توابع بولی را می‌توان به چند طریق نمایش داد:
- بصورت ترکیبی نامرتب از عبارات و متغیرهای بولی.
- بصورت مجموع جملات مینترم
- بصورت حاصلضرب جملات ماکسترم
- **چند جمله‌ای مینترم:** یک عبارت حاصلضرب است که همه متغیرها یا مکمل آنها حتماً وجود دارد.

- برای حالتی که سه متغیر داشته باشیم، جدول جملات مینترم در زیر آورده شده

Minterm	Minterm Code	Minterm Number است:
$A'B'C'$	000	$m_0$
$A'B'C$	001	$m_1$
$A'BC'$	010	$m_2$
$A'BC$	011	$m_3$
$AB'C'$	100	$m_4$
$AB'C$	101	$m_5$
$ABC'$	110	$m_6$
$ABC$	111	$m_7$

- هر تابع بولی را می‌توان بصورت مجموعی از جملات مینترم نشان داد. بعنوان مثال:

جدول درستی تابع  $f_1(A,B,C) = m_2 + m_3 + m_6 + m_7$  که بصورت  $f_1(A,B,C) = \sum m(2,3,6,7)$  هم نشان داده می‌شود بصورت زیر است:

Row No. (i)	Inputs ABC	Outputs $f_1(A,B,C) = \sum m(2,3,6,7)$	Complement $f_1'(A,B,C) = \sum m(0,1,4,5)$
0	000	0	1 $\leftarrow m_0$
1	001	0	1 $\leftarrow m_1$
2	010	1 $\leftarrow m_2$	0
3	011	1 $\leftarrow m_3$	0
4	100	0	1 $\leftarrow m_4$
5	101	0	1 $\leftarrow m_5$
6	110	1 $\leftarrow m_6$	0
7	111	1 $\leftarrow m_7$	0

**نکته:** برای یافتن مکمل یک تابع که با جملات مینترم نشان داده شده، کافی است آن دسته از جملات مینترم را که در تابع بکار نرفته اند، استفاده کرد.

**مثال:** مکمل تابع زیر را بدست آورید:

$$f(A, B, Q, Z) = \sum m(0, 1, 6, 7)$$

$$= m_0 + m_1 + m_6 + m_7$$

$$= A'B'Q'Z + A'B'QZ + A'BQZ + A'BQ'Z$$

برای بدست آوردن مکمل تابع به اینصورت عمل می‌کنیم:

$$f'(A, B, Q, Z) = m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{12}$$

$$+ m_{13} + m_{14} + m_{15}$$

$$= \sum m(2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$



- چند جمله‌ای ماکسترم: یک عبارت حاصلجمع است که همه متغیرها یا مکمل آنها حتماً وجود دارد.
- هر تابع بولی را می‌توان بصورت حاصلضرب جملات ماکسترم نشان داد.
- جدول زیر نشان دهنده لیست جملات ماکسترم برای سه متغیر است:

Maxterm	Maxterm Code	Maxterm Number
$A+B+C$	000	$M_0$
$A+B+C'$	001	$M_1$
$A+B'+C$	010	$M_2$
$A+B'+C'$	011	$M_3$
$A'+B+C$	100	$M_4$
$A'+B+C'$	101	$M_5$
$A'+B'+C$	110	$M_6$
$A'+B'+C'$	111	$M_7$

**مثال:** تابع زیر بصورت حاصلضرب جملات ماکسترم نشان داده شده است. جدول درستی آنرا بنویسید.

$$f_2(A, B, C) = M_0 M_1 M_4 M_5 \\ = \Pi M(0, 1, 4, 5)$$

	Inputs	$M_0$	$M_1$	$M_4$	$M_5$	Outputs
(i)	ABC	$A+B+C$	$A+B+C'$	$A'+B+C$	$A'+B+C'$	$f_2(A, B, C)$
0	000	0	1	1	1	0
1	001	1	0	1	1	0
2	010	1	1	1	1	1
3	011	1	1	1	1	1
4	100	1	1	0	1	0
5	101	1	1	1	0	0
6	110	1	1	1	1	1
7	111	1	1	1	1	1

حل

# تبدیل بین شکلهای متعارف

هرگاه یک تابع بولی بر حسب مجموع جملات مینترم نوشته شده باشد ، مکمل آن برابر است با حاصلجمع جملات مینترمهایی که از تابع اصلی حذف شده اند.

بطور مشابه می توان هر تابع بصورت مجموع جملات مینترم را بصورت حاصلضرب جملات ماکسترمهایی نوشت که شماره های متناظر آن از جملات مینترم، از تابع اصلی حذف شده اند.

مثال:

$$\begin{aligned}f_1(A,B,C) &= \Sigma m(2,3,6,7) \\&= f_2(A,B,C) \\&= \Pi M(0,1,4,5)\end{aligned}$$

# تبدیل توابع بولی به مجموع جملات مینترم

- با استفاده از قضایای گفته شده در جبر بول، در هر جمله عبارت بولی تمام متغیرها را وارد می کنیم.
- مثال: تابع بولی زیر را بصورت مجموع جملات مینترم نمایش دهید:
- $f(A,B,C) = AB + AC' + A'C$
- حل

$$\begin{aligned}f(A,B,C) &= AB.1 + AC'.1 + A'C.1 \\&= AB.(C+C') + AC'.(B+B') + A'C.(B+B') \\&= ABC + \underline{ABC'} + \underline{ABC'} + AB'C' + A'BC + A'B'C \\&= ABC + ABC' + AB'C' + A'BC + A'B'C \\&= \Sigma m(1, 3, 4, 6, 7)\end{aligned}$$

# تبدیل توابع بولی به فرم حاصلضرب جملات ماکسترم

- با استفاده از قضیه گفته شده ( $a+a'=0$ ) تمامی متغیرها را در هر عبارت وارد می کنیم.

- مثال: تابع بولی زیر را بصورت حاصلضرب جملات ماکسترم نمایش دهید:

- $f(A,B,C) = AB + AC' + A'C$

- حل

- $$\begin{aligned} f(A,B,C) &= (A+AC+A'C)(B+AC+A'C) \\ &= (A+A'C)(B+C) \\ &= (A+A')(A+C)(B+C+AA') \\ &= (A+C+BB')(B+C+A)(B+C+A') \\ &= (A+C+B)(A+C+B')(A+B+C)(A'+B+C) \\ &= (A+B+C)(A+B'+C)(A'+B+C) \\ &= \Pi(0,2,4) \end{aligned}$$

# روش دیگر

- می توان برای یافتن حاصلضرب جملات ماکسترم از مجموع جملات مینترم نیز استفاده کرد.

**مثال:** تابع زیر را بصورت حاصلضرب جملات ماکسترم نمایش دهید:

- $f(A,B,C) = AB + AC' + A'C$









**حل:**

- در مثال قبل این تابع بولی را به صورت مجموع جملات مینترم نمایش دادیم:


- $f(A,B,C) = \sum m(1, 3, 4, 6, 7)$

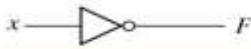بنابراین می توان نوشت:


$$f(A,B,C) = \sum m(1, 3, 4, 6, 7) = \prod (0,2,4)$$

Name	Graphic symbol	Algebraic function	Truth table															
AND		$F = xy$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	F																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR		$F = x + y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
x	y	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
Inverter		$F = x'$	<table><tr><th>x</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	F	0	1	1	0									
x	F																	
0	1																	
1	0																	
Buffer		$F = x$	<table><tr><th>x</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	F	0	0	1	1									
x	F																	
0	0																	
1	1																	
NAND		$F = (xy)'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x	y	F																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOR		$F = (x + y)'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
x	y	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
Exclusive-OR (XOR)		$F = xy' + x'y$ $= x \oplus y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x	y	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
Exclusive-NOR or equivalence		$F = xy + x'y'$ $= (x \oplus y)'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																


# گیت های منطقی در درون IC ها

 

 
$7400Y = \overline{AB}$   
Quadruple two-input NAND gates



 $7402Y = \overline{A+B}$   
Quadruple two-input NOR gates




$7404Y = \overline{A}$   
Hex inverters

 


 $7408Y = AB$   
Quadruple two-input AND gates






 
7410  $\overline{Y} = ABC$   
Triple three-input NAND gates



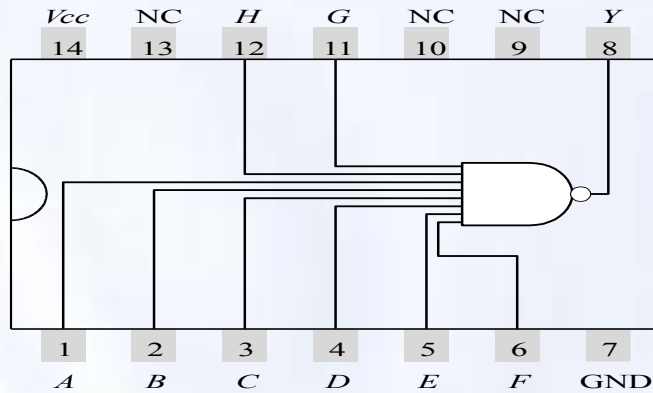
7420  $\overline{Y} = ABCD$   
Dual four-input NAND gates



 $7430 Y = \overline{ABCDEFGH}$   
8-input NAND gate



 $7432 Y = A + B$   
Quadruple two-input OR gates



$7486 Y = A \oplus B$   
Quadruple two-input exclusive-OR gates


# گیت AND

$a$	$b$	$f_{AND}(a, b) = ab$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


(a)

$A$	$B$	$Y$
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

(b)

 

(c)

 

(d)

(a) جدول درستی یک AND

(a) استفاده از سطح ولتاژهای H و L برای نشان دادن صفر و یک منطقی

(b) سمبل استاندارد گیت

(d) سمبل گیت در استاندارد IEEE


# گیت OR

$a$	$b$	$f_{OR}(a, b) = a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


(a)

$A$	$B$	$Y$
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	H

(b)

 

(c)

 

(d)

(a) جدول درستی یک OR

(b) استفاده از سطح ولتاژهای H و L برای نشان دادن صفر و یک منطقی

(c) سمبل استاندارد گیت

(d) سمبل گیت در استاندارد IEEE


# گیت NOT

$a$	$fNOT(a) = \bar{a}$
0	1
1	0


(a)

$A$	$Y$
L	H
H	L

(b)

 

(c)

 

(d)

(a) جدول درستی یک NOT

(b) استفاده از سطح ولتاژهای H و L برای نشان دادن صفر و یک منطقی

(c) سمبل استاندارد گیت

(d) سمبل گیت در استاندارد IEEE


# گیت NAND

$a$	$b$	$f_{NAND}(a, b) = \overline{ab}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


(a)

$A$	$B$	$Y$
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L


(b)

 

(c)

 

(d)

 

(e)

(a) جدول درستی یک NAND

(b) استفاده از سطح ولتاژهای H و L برای نشان دادن صفر و یک منطقی

(c) سمبل استاندارد گیت

(d) گیت OR معادل با ورودی‌های مناسب

(e) سمبل گیت در استاندارد IEEE

# گیت NOR

$a$	$b$	$f_{NOR}(a, b) = \overline{a + b}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


(a)

$A$	$B$	$Y$
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	L

(b)



(c)

 

(d)



(e)

(a) جدول درستی یک NOR


(b) استفاده از سطح ولتاژهای H و L برای نشان دادن صفر و یک منطقی

(c) سمبل استاندارد گیت

(d) گیت AND معادل با ورودی‌های مناسب

(e) سمبل گیت در استاندارد IEEE

# گیت XOR

 

(a) جدول درستی یک XOR

(b) استفاده از سطح ولتاژهای H و L برای نشان دادن صفر و یک منطقی  
 $a \oplus b = ab + \bar{a}\bar{b}$

$$= \bar{a}a + \bar{a}b + a\bar{b} + b\bar{b}$$

$$= \bar{a}(a+b) + \bar{b}(a+b)$$

$$= (\bar{a} + \bar{b})(a+b)$$


(c) سمبل استاندارد گیت

(d) سمبل گیت در استاندارد IEEE



 
# طراحی و تحلیل مدارهای ترکیبی

- تحلیل مدار: با استفاده از روابط جبر بول و شکل مدار و روابط گیت‌ها، رابطه‌ای بین ورودی‌ها و خروجی مدار بدست می‌آید.
- مثال: تابع بولی مدار زیر را تعیین کنید:


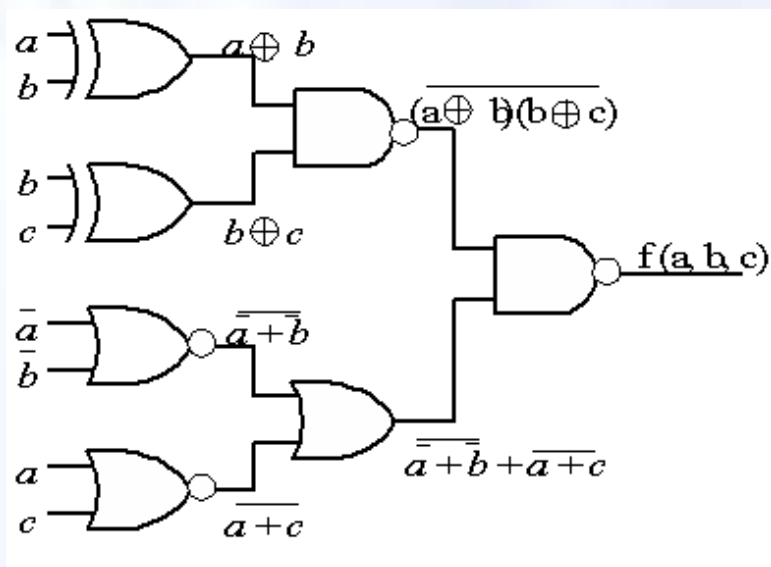
# حل

- با استفاده از قوانین جبر بول و روابط گیتها داریم:



$$\begin{aligned}
 f(a, b, c) &= \overline{\overline{(a \oplus b)(b \oplus c)} \cdot \overline{(\bar{a} + \bar{b} + a + c)}} \\
 &= \overline{\overline{(a \oplus b)(b \oplus c)} + \overline{\bar{a} + \bar{b} + a + c}} \\
 &= (a \oplus b)(b \oplus c) + (\bar{a} + \bar{b})(a + c) \\
 &= (a\bar{b} + \bar{a}b)(b\bar{c} + \bar{b}c) + (\bar{a} + \bar{b})(a + c) \\
 &= a\bar{b}\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}b\bar{c} + \bar{a}bb\bar{c} + \bar{a}bb\bar{c} + \bar{a}a + \bar{a}c + a\bar{b} + \bar{b}c \\
 &= a\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}c + a\bar{b} + \bar{b}c \\
 &= \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}c + a\bar{b} + \bar{b}c \\
 &= \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}c + \underline{a\bar{b}} \\
 &= \bar{a}b + \bar{a}c + \underline{a\bar{b}} \\
 &= \bar{a}c + a \oplus b
 \end{aligned}$$

# تحلیل مدار با استفاده از جدول

## درستی

- میتوان با مقداردهی ورودی‌های مدار خروجی را بدست آورد و بر اساس مقادیر خروجی، تابع بولی مدار را بدست آورد.

$$f(a,b,c) = \bar{a}c + a \oplus b$$



- برای مثال قبلی:

$abc$	$\bar{a}c$	$a \oplus b$	$f(a,b,c)$
000	0	0	0
001	1	0	1
010	0	1	1
011	1	1	1
100	0	1	1
101	0	1	1
110	0	0	0
111	0	0	0
 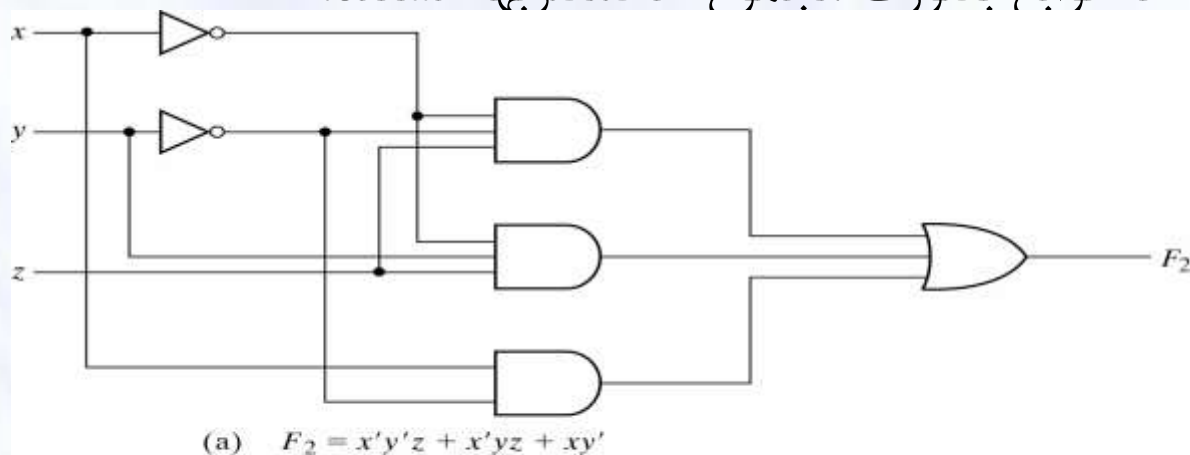
# ساخت مدارهای ترکیبی

یکی از ساده‌ترین روشها برای طراحی و ساخت مدار ترکیبی، تحقق AND-OR-NOT می‌باشد. در این روش ابتدا تابع را بصورت مجموع حاصلضرب‌ها نوشته و سپس با استفاده از سه نوع گیت AND و OR و NOT آنرا پیاده‌سازی می‌کنیم. گاهی اوقات نیز تابع  $F'$  را با استفاده از AND و OR پیاده کرده و سپس با استفاده از گیت NOT خروجی را معکوس کرده و تابع  $F$  را می‌سازیم. معمولاً ابتدا از گیت‌های AND و سپس از OR استفاده می‌شود.

- مثال: دو تابع بولی متفاوت توسط گیت‌های AND و OR و NOT ساخته شده‌اند.  
توجه کنید که توابع بصورت مجموع حاصلضربها هستند.



# تحقق $NAND$ و $NOR$

می‌توان هر تابع بولی را فقط توسط گیت‌های  $NAND$  یا فقط توسط گیت‌های  $NOR$  ساخت. مدار بدست آمده نیز شامل دو تراز گیت خواهد بود.

برای پیاده سازی تابع با گیت‌های  $NAND$  ( $NOR$ )

۱- ابتدا تابع را بصورت مجموع حاصلضربها (حاصلضرب مجموع‌ها) می‌نویسیم.

۲- برای هر جمله حاصلضرب (حاصل جمع) یک گیت  $NAND$  ( $NOR$ ) قرار دهید. ورودی‌های هر گیت، حرف‌های آن جمله هستند.

۳- یک گیت  $NAND$  ( $NOR$ ) منفرد در دومین تراز قرار دهید بطوریکه ورودی‌های آن خروجی‌های گیت‌های طبقه اول هستند.


۴- جمله با یک حرف منفرد نیاز به یک معکوس کننده در اولین تراز دارد یا ممکن است که مکمل شده و بصورت یک ورودی برای گیت‌های دومین تراز بکار رود.

# مثال

- تابع زیر را توسط گیت‌های NAND پیاده سازید:
- $f(A,B,C,D,E)=ABC+DE$

حل:

 - ابتدا دو گیت NAND در تراز اول قرار می‌دهیم. برای هر جمله یک گیت انتخاب می‌شود.



# مثال


- تابع زیر را توسط گیت‌های NOR پیاده سازید:

$$f(x,y,z)=x'y+x'z$$

حل:

$$f(x,y,z)=x'y+x'z=x'(y+z)$$

 - می‌توان دو گیت NOR در تراز اول قرار داد ولی از آنجا که یکی از جملات تنها یک حرف است، تنها یک گیت در تراز اول بکار برده شد.





# سادہ سازی توابع بولی

# روشهای ساده سازی توابع

- استفاده از قضایا و اصول جبر بول
- استفاده از جدول کارنو
- هر تابع بولی را می توان بصورت مجموعی از جملات می نیمم نشان داد.
- جدول کارنو از مربعهایی تشکیل شده است که هر یک نشان دهنده یکی از جملات می نیمم است.
- برای توابع دو متغیری، جدول کارنو دارای چهار خانه است.
- بطور کلی برای توابع با  $n$  متغیر، جدول کارنو دارای  $2^n$  خانه است.

# جدول کارنو برای دو متغیر

- نحوه قرار گرفتن جملات می‌نیمم در جدول کارنو
- هر خانه جدول با خانه مجاور خود تنها در یک رقم تفاوت دارد.

$m_0$	$m_1$
$m_2$	$m_3$

(a)

		$y$	
		0	1
$x$	0	$x'y'$	$x'y$
	1	$xy'$	$xy$

(b)

# مثال

• توابع زیر را توسط جدول کارنو نمایش دهید.

•  $f_1(x,y)=xy'+xy+x'y$

•  $f_2(x,y)=x+y$

**حل:** همانگونه که دیده می‌شود، هر دو تابع به یک صورت در جدول ظاهر شده‌اند. همچنین با استفاده از قوانین جبر بول میتوان  $f_1$  را ساده کرد و به  $f_2$  رسید.

		$y$	
		0	1
$x$	0		1
	1	1	1
		$x+y$	

		$y$	
		0	1
$x$	0		1
	1	1	1
		$x+y$	

# جدول کارنو برای سه متغیر

- برای سه متغیر، هشت عدد جمله می‌نیمم وجود دارد و بنابراین جدول کارنو باید هشت خانه داشته باشد.

$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$

(a)

		$y$			
		$xz$			
		00	01	11	10
$x$	0	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
$x$	1	$xy'z'$	$xy'z$	$xyz$	$xyz'$
		$z$			

(b)

# کاربرد جدول کارنو در ساده سازی توابع

- یکی از بهترین ابزارها برای ساده سازی توابع، جدول کارنو است.
- خانه هایی از جدول که مقدار تابع در آنها برابر با یک می باشد را مشخص می کنیم.
- خانه هایی که دارای یک هستند و مجاور یکدیگر هم هستند بصورت دوبدو انتخاب کرده و ساده می کنیم.
- خانه های لبه بالا و پایین هم مجاور یکدیگر هستند، اگرچه در کنار یکدیگر قرار ندارند.

# مثال

- تابع زیر را ساده کنید:

$$f(x, y, z) = \sum(2, 3, 4, 5)$$

**حل:** با استفاده از جملات می نیمم، جدول کارنو را پر می کنیم:

		yz		y	
x		00	01	11	10
	0			1	1
x	1	1	1		
		z			

- حال خانه‌های مجاور را همانگونه که در شکل نشان داده شده است انتخاب کرده و ساده می‌کنیم:

		$yz$		$y$	
	$x$	00	01	11	10
$x$	0			1	1
	1	1	1		
		$z$			

$$F(x, y, z) = \Sigma(2, 3, 4, 5) = x'y + xy'$$



# مثال

- تابع زیر را ساده کنید:

$$\underline{F(x, y, z) = \Sigma(3, 4, 6, 7)}$$

**حل:** با استفاده از جملات می‌نیمم، جدول کارنو را پر می‌کنیم:

		$yz$		$y$	
$x$		00	01	11	10
$x$	0			1	
	1	1		1	1
		$z$			

$$\underline{F(x, y, z) = \Sigma(3, 4, 6, 7) = yz + xz'}$$

# مثال

- تابع زیر را ساده کنید:

$$F(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6)$$

**حل:** با استفاده از جملات می‌نیم، جدول کارنو را پر می‌کنیم. در این مثال ستونهای کناری نیز مجاور یکدیگر هستند:

		$yz$		$y$	
$x$		00	01	11	10
$x$	0	1			1
	1	1	1		1
		$z$			

$F(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6) = z' + xy'$

# مثال

- تابع زیر را ساده کنید:

$$F(x, y, z) = A'C + A'B + AB'C + BC$$

**حل:** با استفاده از جملات می‌نیمم، جدول کارنو را پر می‌کنیم. در این مثال چهار خانه مجاور انتخاب و ساده شده‌اند. هر چه تعداد بیشتری خانه انتخاب شود بهتر است.

		$BC$		$B$	
$A$		00	01	11	10
$A$	0		1	1	1
	1		1	1	

$C$

$$F(x, y, z) = A'C + A'B + AB'C + BC = C + A'B$$

# جدول کارنو برای چهار متغیر

- برای چهار متغیر، شانزده عدد جمله می‌نیمم وجود دارد و بنابراین جدول کارنو باید شانزده خانه داشته باشد.

$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$
$m_{12}$	$m_{13}$	$m_{15}$	$m_{14}$
$m_8$	$m_9$	$m_{11}$	$m_{10}$

(a)

		$yz$		$y$	
		0 0	0 1	1 1	1 0
$w$	$wx$				
	00	$w'x'y'z'$	$w'x'y'z$	$w'x'yz$	$w'x'yz'$
	01	$w'xy'z'$	$w'xy'z$	$w'xyz$	$w'xyz'$
	11	$wxy'z'$	$wxy'z$	$wxyz$	$wxyz'$
	10	$wx'y'z'$	$wx'y'z$	$wx'yz$	$wx'yz'$
		$z$		$x$	

(b)

# مثال

- تابع زیر را ساده کنید:

$$F(w, x, y, z) = \Sigma (0, 1, 2, \bar{4}, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$$

**حل:** با استفاده از جملات می‌نیمم، جدول کارنو را پر می‌کنیم. در این مثال هشت خانه مجاور انتخاب و ساده شده‌اند. هر چه تعداد بیشتری خانه انتخاب شود تابع بیشتر ساده می‌شود.

		$yz$		$y$	
		0 0	0 1	1 1	1 0
$wx$					
0 0		1	1		1
0 1		1	1		1
1 1		1	1		
1 0		1	1		

$w$  { 1 1 }  $x$   
 $z$

$$\begin{aligned}
 F(w, x, y, z) &= \\
 &= \Sigma (0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14) \\
 &= y' + w'z' + xz'
 \end{aligned}$$

# جدول کارنو برای پنج متغیر

- برای پنج متغیر، سی و دو عدد جمله می‌نیمم وجود دارد و بنابراین جدول کارنو را بصورت زیر رسم می‌کنیم:

$A = 0$

		$DE$		$D$			
$BC$		00	01	11	10		
$B$	00	0	1	3	2	$C$	
	01	4	5	7	6		
	11	12	13	15	14		
	10	8	9	11	10		
		$E$					

$A = 1$

		$DE$		$D$			
$BC$		00	01	11	10		
$B$	00	16	17	19	18	$C$	
	01	20	21	23	22		
	11	28	29	31	30		
	10	24	25	27	26		
		$E$					

# مثال

- تابع زیر را ساده کنید:
- $f(A,B,C,D)=\sum(0,2,4,6,13,21,23,25,29,31)$

حل: با استفاده از جملات می نیمم، جدول کارنو را پر می کنیم.

$A = 0$


		$DE$		$D$			
$BC$		00	01	11	10		
$B$	00	1			1	$C$	
	01	1			1		
	11		1				
	10		1				
		$E$					

$A = 1$

		$DE$		$D$			
$BC$		00	01	11	10		
$B$	00					$C$	
	01		1	1			
	11		1	1			
	10		1				
		$E$					



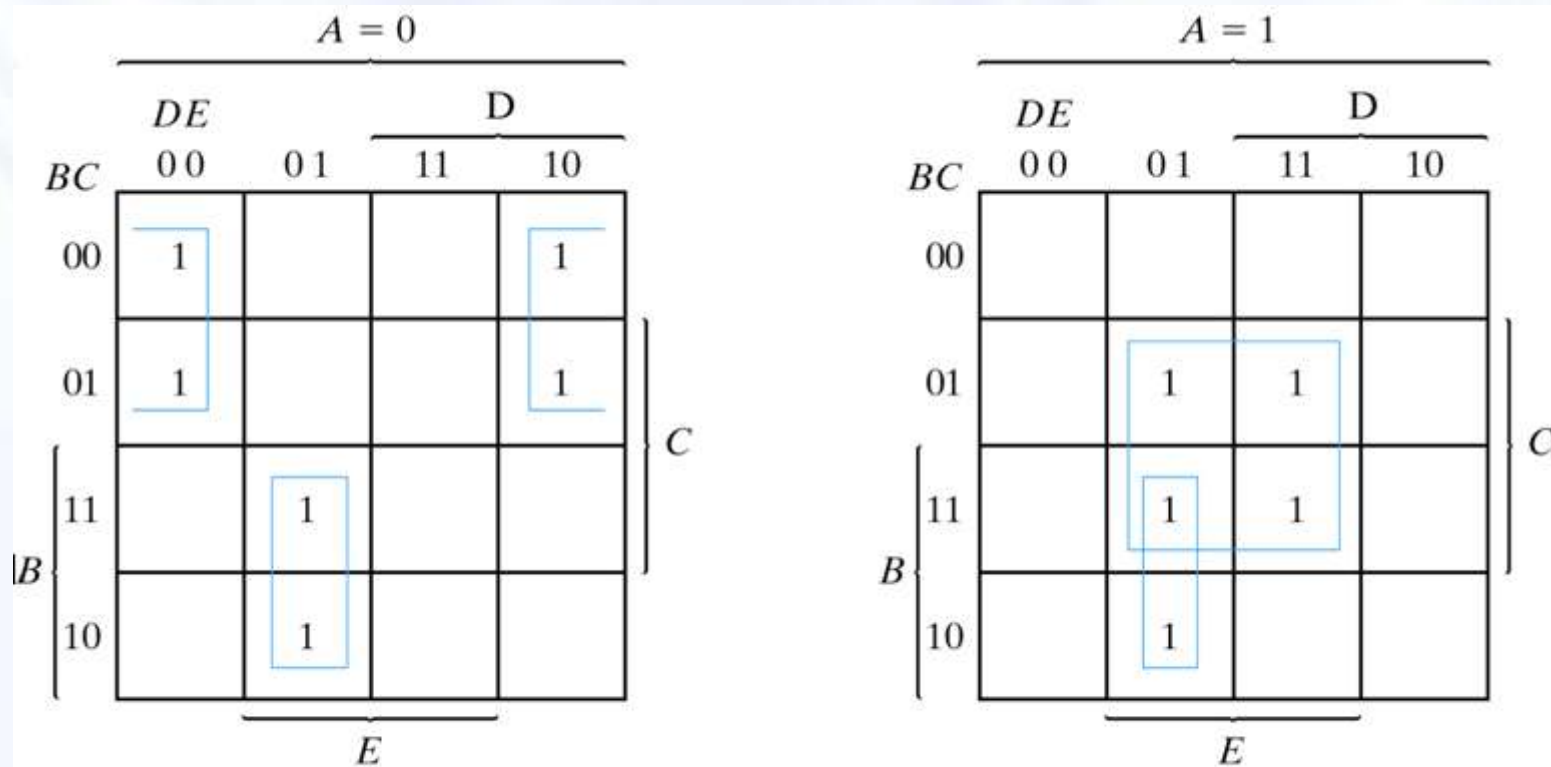- توجه: اگر دو جدول زیر را بر هم قرار دهیم، خانه‌هایی که بر روی هم قرار می‌گیرند، نیز مجاور هستند.




$$F = A'B'E' + BD'E + ACE$$


# تبدیل انواع مختلف مدارهای منطقی به یکدیگر
 
# مداری تنها با گیت‌های NAND


- می‌توان هر مدار منطقی که با هر نوع گیتی ساخته شده باشد را به مداری تبدیل کرد که تنها از گیت‌های NAND تشکیل شده باشد. با استفاده از شکل‌های زیر، بجای هر گیت معادل آنرا قرار داده و سپس آنرا ساده می‌کنیم.



 - در هنگام تبدیل مدارها از گیت‌های معادل زیر هم می‌توان کمک گرفت:




(a) AND-invert

 


(b) Invert-OR
 
# مثال


- تابع بولی زیر به دو صورت پیاده‌سازی شده است:



(a)

 


(b)

 


(c)

$$F = AB + CD$$
 
# مثال: تبدیلی دیگر به مدارى تنها با NAND



(a) AND-OR gates

 


(a) NAND gates


$$F = A(CD + B) + BC$$
 
# مداری تنها با گیت‌های NOR


- می‌توان هر مدار منطقی که با هر نوع گیتی ساخته شده باشد را به مداری تبدیل کرد که تنها از گیت‌های NOR تشکیل شده باشد. با استفاده از شکل‌های زیر، بجای هر گیت معادل آنرا قرار داده و سپس آنرا ساده می‌کنیم.



 - در هنگام تبدیل مدارها از گیت‌های معادل زیر هم می‌توان کمک گرفت:



(a) OR-invert

 


(a) Invert-AND


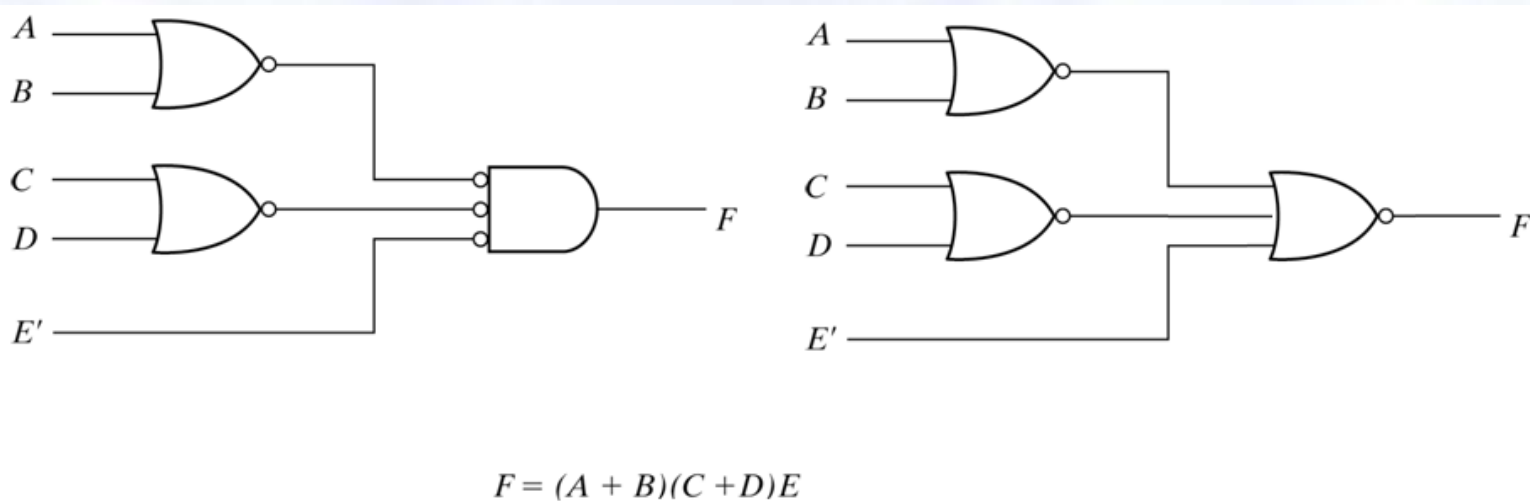
# مثال

- تابع بولی زیر به دو صورت پیاده‌سازی شده است:



# توابع XOR و XNOR

- جداول کارنو برای دو تابع XOR و XNOR در زیر آورده شده‌اند.

		BC		B	
		00	01	11	10
A	0		1		1
	1	1		1	

$C$

توازن فرد

$$F = A \oplus B \oplus C$$

		BC		B	
		00	01	11	10
A	0	1		1	
	1		1		1

$C$

توازن زوج

$$F = (A \oplus B \oplus C)'$$

		$CD$		$C$	
		00	01	11	10
$AB$	00		1		1
	01	1		1	
	11		1		1
	10	1		1	

$D$

$B$

$A$

توازن فرد

$$F = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

		$CD$		$C$	
		00	01	11	10
$AB$	00	1		1	
	01		1		1
	11	1		1	
	10		1		1

$D$

$B$

$A$

توازن زوج

$$F = (A \oplus B \oplus C \oplus D)'$$

# مدارهاي جمع کننده و ضرب کننده

# روش جمع کردن دو عدد بصورت دستی

- دو عدد دودوئی همانند اعداد دهدهی از راست به چپ رقم به رقم جمع می شوند.
- قواعد جمع اعداد دودوئی به صورت زیر است:

$$1+1=0$$

$$1+0=1$$

$$0+0=0$$

The initial carry  
in is implicitly 0



	1	1	1	0		رقم نقلي ورودي
		1	0	1	1	جمع شونده
+		1	1	1	0	جمع كننده
<hr/>						
	1	1	0	0	1	حاصل جمع



با ارزش ترين بيت



كم ارزش ترين بيت



## جمع دوبیت

- برای ساخت یک تمام جمع کننده ابتدا باید یک نیم جمع کننده که فقط ۲ بیت را جمع می کند ساخته شود. در این نیم جمع کننده دو بیت حاصل جمع وجود دارد که یکی sum و دیگری carry out رقم نقلی خروجی نامیده می شود.

- در زیر جدول صحت، دیاگرام منطقی و روابط

X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

  $0 + 0 = 0$   
 $0 + 1 = 1$   
 $1 + 0 = 1$   
 $1 + 1 = 10$



$$C = XY$$

$$\begin{aligned}
 S &= X'Y + XY' \\
 &= X \oplus Y
 \end{aligned}$$



## جمع سه بیت

- اما چیزی که واقعاً لازم است جمع ۳ بیت؛ که یک بیت آن مربوط به جمع کننده، یک بیت جمع شوند و یک بیت رقم نقلی ورودی است.

X	Y	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$0 + 0 + 0 = 00$$

$$0 + 0 + 0 = 01$$

$$0 + 1 + 0 = 01$$

$$0 + 1 + 1 = 10$$

$$1 + 0 + 0 = 01$$

$$1 + 0 + 1 = 10$$

$$1 + 1 + 0 = 10$$

$$1 + 1 + 1 = 11$$

$$\begin{array}{r}
 \phantom{0}1 \phantom{0}1 \phantom{0}1 \phantom{0}0 \phantom{0}1 \\
 \phantom{0} \phantom{0}1 \phantom{0}0 \phantom{0}1 \phantom{0}1 \\
 + \phantom{0} \phantom{0}1 \phantom{0}1 \phantom{0}1 \phantom{0}0 \\
 \hline
 \phantom{0}1 \phantom{0}1 \phantom{0}0 \phantom{0}0 \phantom{0}1
 \end{array}$$

# رابطه تمام جمع کننده

- یک تمام جمع کننده ۳ بیت را جمع می کند و دو بیت خروجی حاصل جمع (S) و رقم نقلی خروجی (cout) را تولید می کند



X	Y	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 S &= \Sigma m(1,2,4,7) \\
 &= X' Y' C_{in} + X' Y C_{in}' + X Y' C_{in}' + X Y C_{in} \\
 &= X' (Y' C_{in} + Y C_{in}') + X (Y' C_{in}' + Y C_{in}) \\
 &= X' (Y \oplus C_{in}) + X (Y \oplus C_{in})' \\
 &= X \oplus Y \oplus C_{in}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_{out} &= \Sigma m(3,5,6,7) \\
 &= X' Y C_{in} + X Y' C_{in} + X Y C_{in}' + X Y C_{in} \\
 &= (X' Y + X Y') C_{in} + X Y (C_{in}' + C_{in}) \\
 &= (X \oplus Y) C_{in} + X Y
 \end{aligned}$$
  
## مدار تمام جمع کننده

- همانطور که از عبارت قبلی مشخص است با استفاده از ۲ نیم جمع کننده می توان یک تمام جمع کننده طراحی کرد.



$$S = X \oplus Y \oplus C_{in}$$
$$C_{out} = (X \oplus Y) C_{in} + XY$$

## یک جمع کننده ۴ بیت


- ۴ با استفاده از ۴ تمام جمع کننده در کنار یکدیگر می توان یک جمع کننده ۴ بیتی ساخت.

- در یک جمع کننده ۴ بیتی در مجموع ۹ بیت ورودی وجود دارد:

- دو عدد ۴ بیتی که قرار است جمع شوند ( $A_3A_2A_1A_0$  و  $B_3B_2B_1B_0$ )

- یک رقم نقلی ورودی اولیه  $C_{IN}$

## یک جمع کننده ۴ بیتی

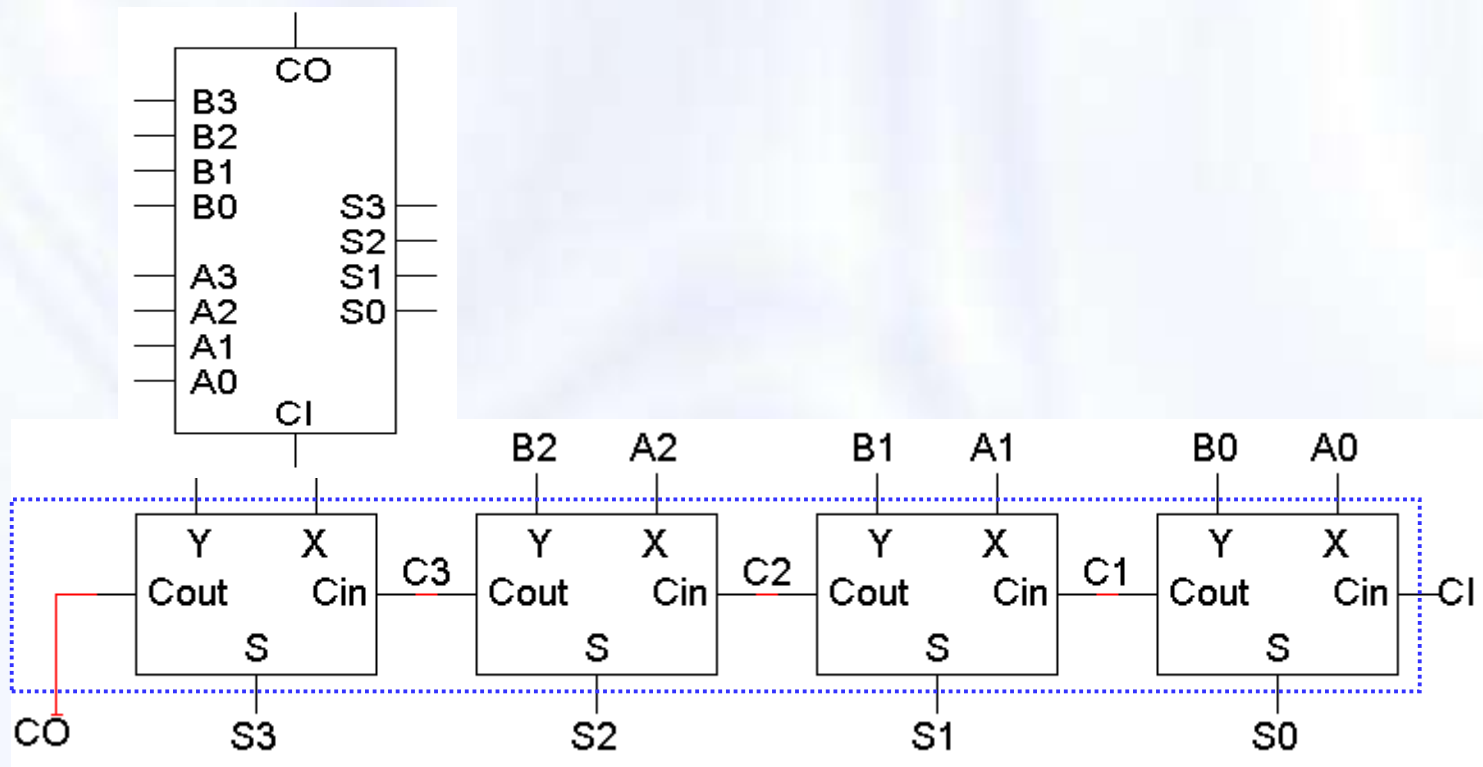

# یک مثال از یک جمع کننده ۴ بیتی

1 1 1 0 1 1 0 1


- دو عدد ۴ بیتی  $A=1011$  (۱۱ در مبنای ده) و  $B=1110$  (۱۴ در مبنای ده)

0

۱. بیت های دو عدد ۴ بیتی به همراه رقم نقلی بر روی ورودی ها قرار می گیرند

۲. تمام جمع کننده مرتبه اول با استفاده از  $A_0, B_0$  و بیت های  $C_{in}$  و  $s_0$  و  $c_1$  را تولید می کند

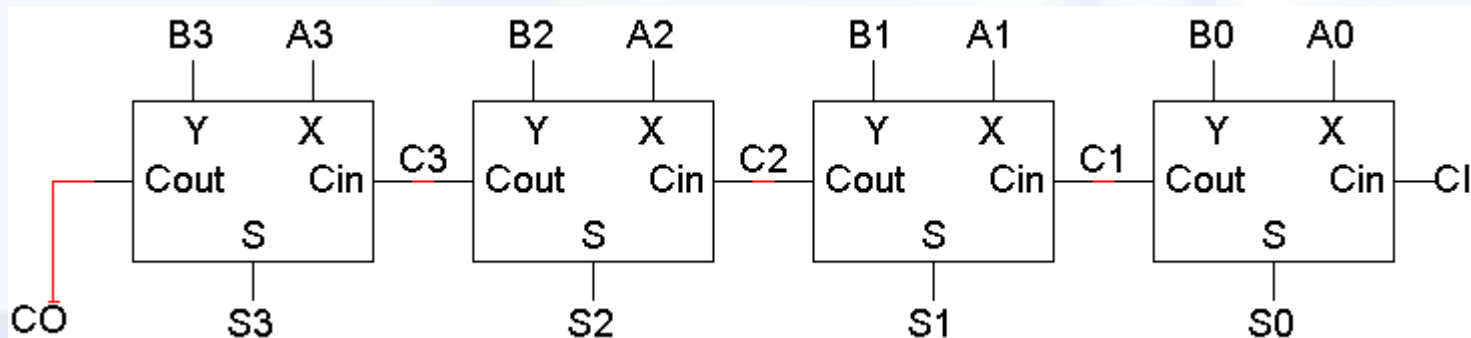۳. با استفاده از  $c_1$  می توان  $s_1$  و  $c_2$  را بدست آورد با استفاده از  $c_2$  می توان  $c_3$  و  $s_3$  را پیدا کرد



## نکات سریزی

- همانطور که مشاهده می شود . حاصل جمع یک بیت اضافه تر از جمع کننده و جمع شونده دارد به این پدیده سر ریز (overflow) می گویند.
- به طور کلی سر ریز برای اعداد بدون علامت دودوئی زمانی رخ می دهد که  $C_{out}=1$  باشد.

• اگر دقت کنید متوجه می شوید که رقم نقلی


ورودی در جمع دو عدد ۴بیتی برابر با ۰ می باشد. چه لزومی دارد که رقم نقلی ورودی در جمع کننده ۴بیتی وجود داشته باشد؟

• دلیل استفاده از رقم نقلی ورودی تولید جمع کننده های بزرگتر (۸بیتی، ۱۲بیتی و...) با استفاده از جمع کننده های ۴بیتی می باشد.

• به عنوان مثال روش ساخت جمع کننده های ۸بیتی با استفاده از جمع کننده های ۴بیتی به



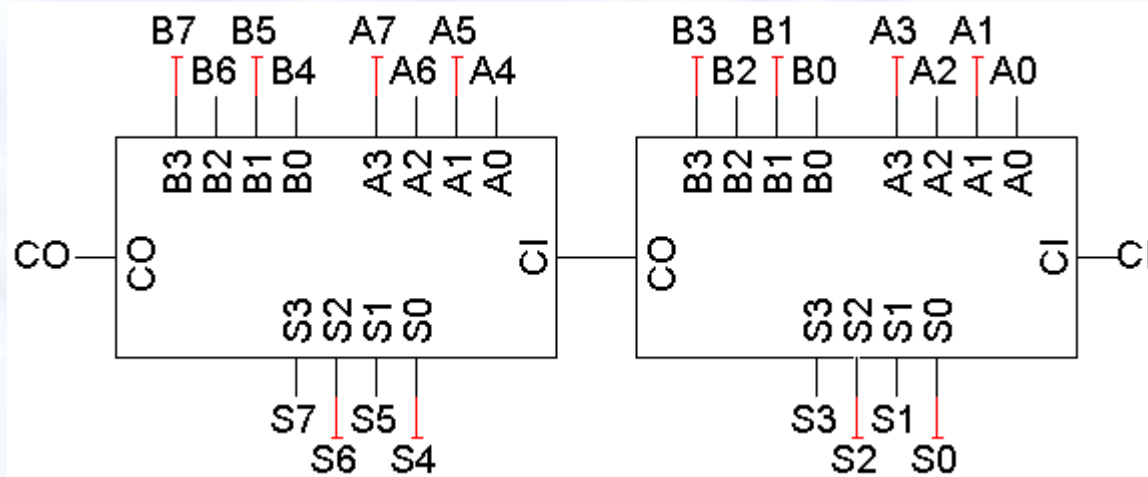
- ساخت یک جمع کننده ۸-بیتی با استفاده جمع کننده های ۴-بیتی


 
# تاخیر گیت ها

- در حالت طبیعی هر گیت برای تولید خروجی در صورت قرار گرفتن خروجی بر روی آن دارای مقداری تاخیر است.

- در یک مدار منطقی که از گیت های متعدد در سطوح مختلف تشکیل شده است محاسبه تاخیر



کل (یعنی از زمانی که سیگنال های ورودی پایه های ورودی قرار می گیرند تا زمانی

خروجی نهایی تولید می شود) مشکل می باشد.


- برای محاسبه ی تاخیر کل از نمودار زمانی استفاده می شود

## تأخیر بیت نقلی در جمع کننده

- در دیاگرام زیر یک جمع کننده ۴بیتی با گیت های منطقی داخلی آن نمایش داده شده است.
- به این جمع کننده یک جمع کننده با رقم نقلی منتشر شونده می گویند. چرا که برای تولید رقم نقلی  $C_{out}$  و بیت حاصل جمع  $S_3$  با ید رقم نقلی  $A_0, B_0$  در طول مدار منتشر شوند.
- جمع کننده با رقم نقلی منتشر شونده بسیار کند است:

- برای جمع دو عدد ۴بیتی در مثال فوق در ۵ مرحله انجام می گیرد.

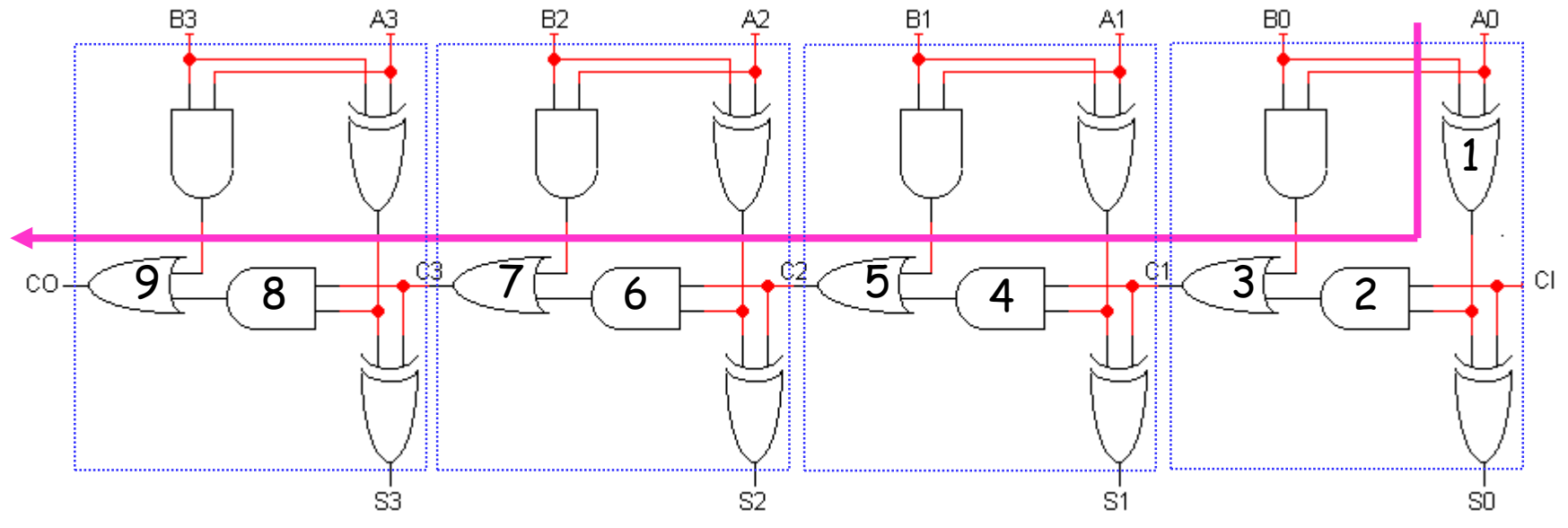یک جمع کننده ی ۴-بیتی با رقم نقلی منتشر  
تاخیر برای تولید حاصلشوند جمع نهایی در جمع کننده  
های با رقم نقلی منتشر شوند بسیار زیاد است.




## مع برای محاسبه بیت نقلی

- به جای انتظار برای انتشار رقم رنقلی خروجی از تمام سطوح قبلی می توان برای کم کردن تاخیر رقم نقلی را از قبل محاسبه کرد.

- برای انجام اینکار ابتدا ۲ تابع را به صورت زیر محاسبه می کنیم

 - تابع  $g_i$  دارای مقدار ۱ است هر گاه یک رقم نقلی خروجی باید از تمام جمع کننده سطح



$A_i$	$B_i$	$C_i$	$C_{i+1}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

• بنابراین رقم نقلی خروجی را می توانیم به صورت

$$c_{i+1} = g_i + p_{i+1}$$

زیر بازنویسی کنیم

محاسبهٔ رقم نقلی خروجی نهایی با استفاده از

برای محاسبه رقم نقلی توابع  $g_i$  و  $p_i$  سب ورودی های  $A(0-3)$  و  $B(0-3)$  و رقم نقلی ورودی  $C_{in}$  با استفاده از


توابع  $g_i$  و  $p_i$  مراحل زیر را دنبال می کنیم:

$$\begin{aligned}c_2 &= g_1 + p_1 c_1 \\&= g_1 + p_1 (g_0 + p_0 c_0) \\&= g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}c_3 &= g_2 + p_2 c_2 \\&= g_2 + p_2 (g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0) \\&= g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}c_4 &= g_3 + p_3 c_3 \\&= g_3 + p_3 (g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0) \\&= g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 c_0\end{aligned}$$
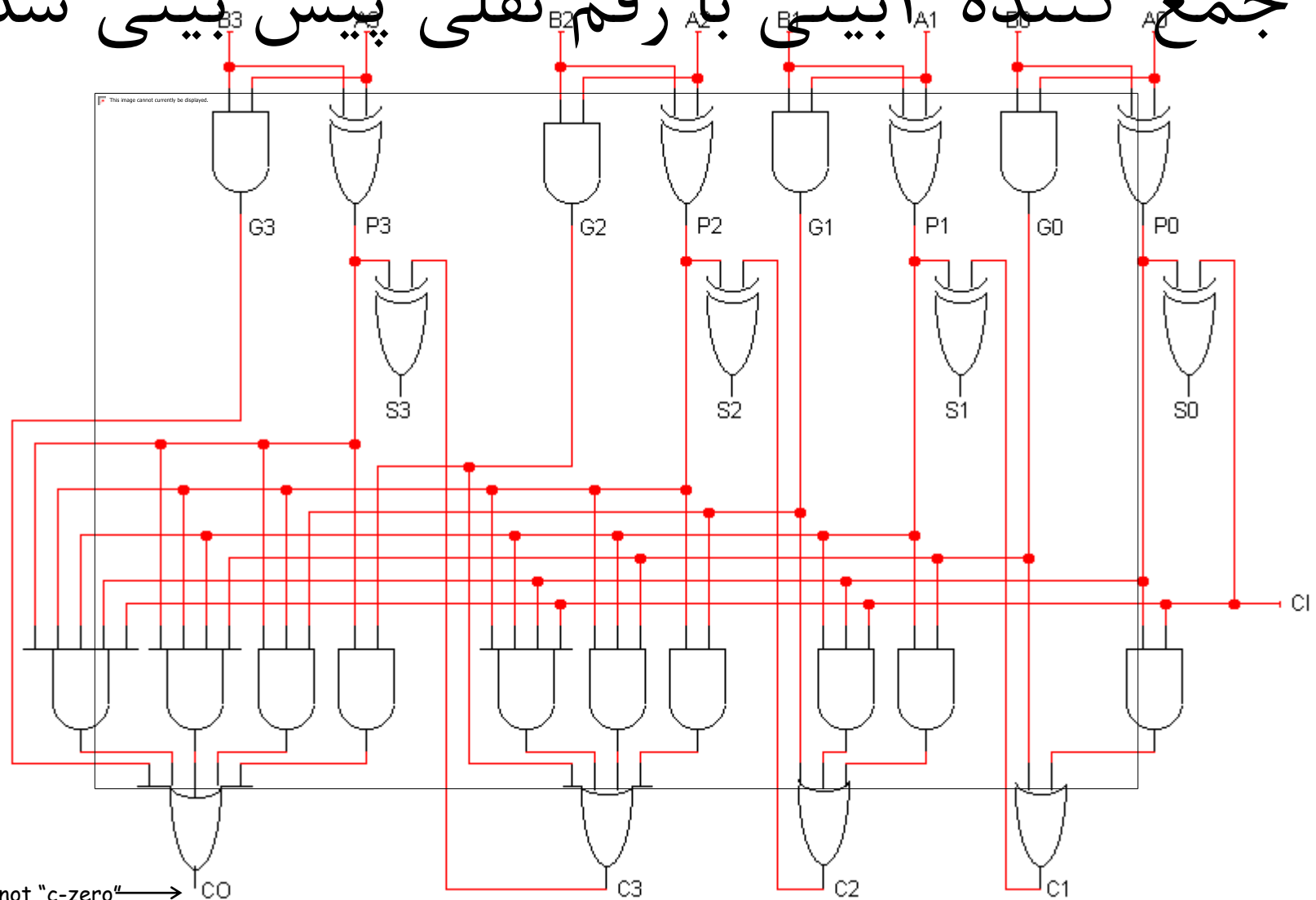
# جمع کننده ۴ بیتی با رقم نقلی پیش بینی شده





جمع کننده های با رقم نقلی پیش بینی شده

- به مدار طراحی شده فوق یک جمع کننده با رقم نقلی پیش بینی شده می گویند.
- با اضافه کردن گیت های اضافی تعداد سطوح مدار را به ۲ کاهش دادیم و سرعت آنرا افزایش دادیم.
- می توان با استفاده از جمع کننده های با رقم نقلی پیش بینی شده جمع کننده های بزرگتر با همان روش قبلی تولید کرد.
- جمع کننده های با رقم نقلی پیش بینی شده

جمع کننده های با رقم نقلی پیش بینی شده

- تاخیر یک جمع کننده ی با رقم نقلی پیش بینی کننده بصورت لگاریتمی رشد می کند در حالی که تاخیر در جمع کننده های با رقم نقلی منتشر شونده به صورت خطی.

- نتیجه اینکه جمع کننده های با رقم نقلی منتشر شونده طراحی ساده ای دارند اما کندترند. در حالی که جمع کننده های با رقم نقلی پیش بینی کننده

## ضرب کننده ها

- ضرب کننده ها را می توان از روی جمع کننده ها ساخت.

• ضرب دو بیتی همان			• ضرب دو بیتی همان		
a	b	ab	a	b	a×b
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

# ضرب کننده باینری

				1	1	0	1	مضروب فیه
			x	0	1	1	0	مضروب
					0	0	0	
				1	1	0	1	partial product
		1	1	0	1			
	0	0	0	0				
+								
	1	0	0	1	1	1	0	حاصل ضرب

• چهار مقدار حاصل از هر مرحله، باید با هم جمع شوند تا حاصل ضرب نهائی بدست آید.  
- می توان آنها را جفت جفت با <sup>۳</sup> جمع کننده جمع کرد.

- با استفاده از جمع کننده های <sup>۴</sup>بیتی می توان حاصل جمع نهایی را اگرچه حداکثر دارای ۸ بیت است را با شیفت دادن یک بیت

partial product


# یک ضرب کننده دو بیتی


- گیت‌های and حاصل ضرب جزئی (partial product) را تولید می‌کنند.

$$\begin{array}{r}
 \phantom{00}A_1A_0 \\
 \times \phantom{00}B_1B_0 \\
 \hline
 \phantom{00}A_0B_0 \\
 A_0B_1 \\
 \phantom{00}A_1B_0 \\
 \phantom{00}A_1B_1 \\
 \hline
 \phantom{00}C_0C_1C_2C_3
 \end{array}$$

۲- بی‌نی مایید از

۲- جمع کننده

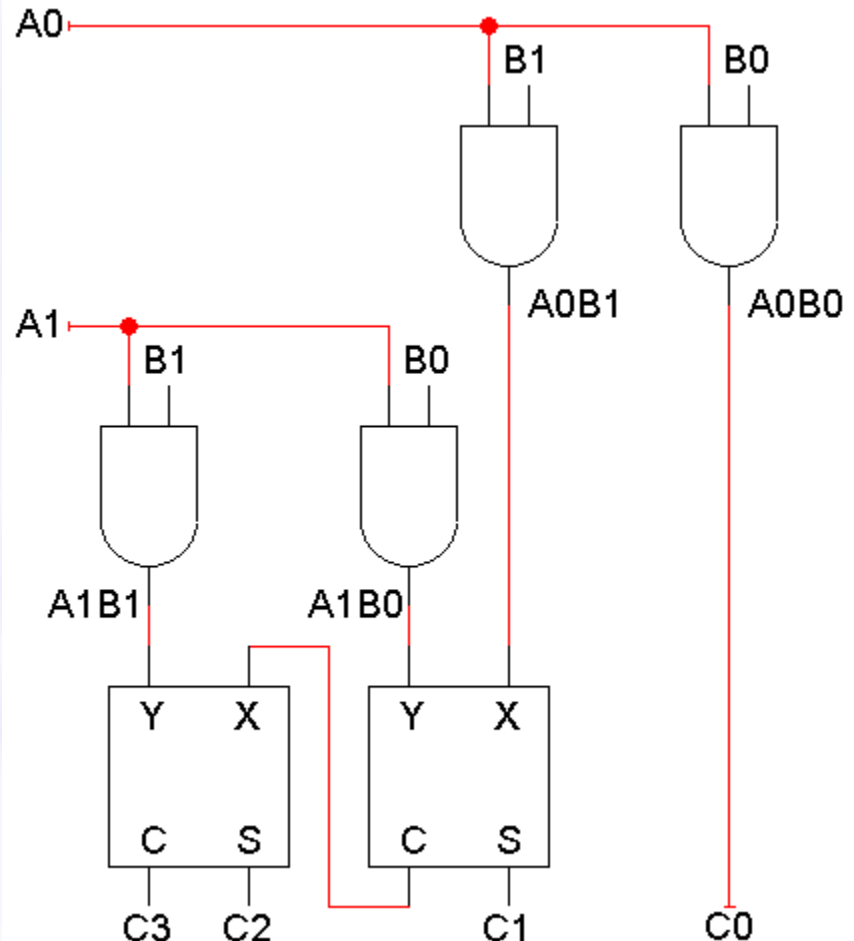

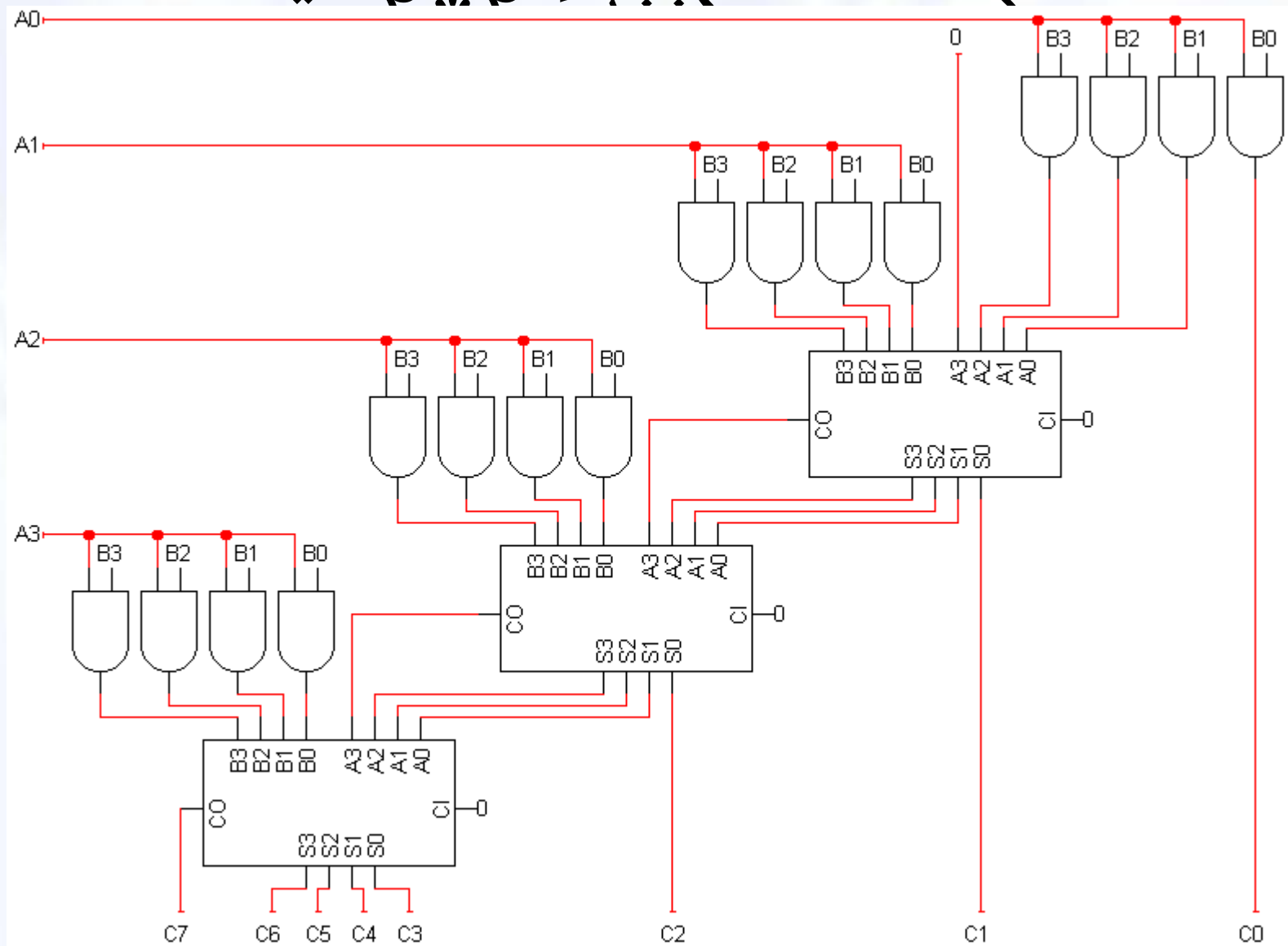


## نکاتی در مورد ضرب کننده ها

- توجه کنید که یک ضرب کننده ۴-بیتی حداکثر یک نتیجه ۸-بیتی تولید می کند. بنابراین در مواردی که جواب کوچکتر از ۸-بیت می باشد می توان:

- ما می توانیم هر ۸-بیت را حفظ کنیم
- و یا، با دور ریختن بیت های اضافی فقط وجود سرریز را بررسی کنیم.



 —مدار لازم برای یک جمع کننده ۳۲ بیتی و یا ۶۴ بیتی بسیار بزرگ است.



## ضرب کننده برای یک حالت خاص

- در ضرب اعداد هدهی برای ضرب در عدد ۱۰ فقط کافی است مضروب فیه را یک واحد به چپ شیفتهیم.

$$128 \times 10 = 1280$$

- اینکار را می توان در ضرب اعداد دودوئی انجام داد، شیفته به سمت چپ معادل ضرب در عدد ۲ می باشد.

• دو بار شیف‌ت به سمت راست معادل ضرب در عدد ۴ می‌باشد

$$11 \times 100 = 1100 \text{ (in decimal, } 3 \times 4 = 12)$$

• شیف‌ت به سمت راست معادل تقسیم بر ۲ است.

$$110 \div 10 = 11 \quad \text{(in decimal, } 6 \div 2 =$$

# مدارهای ترکیبی

## مدارهای منطقی

- کلاً مدارهای منطقی دو دسته‌اند:
- **مدارهای ترکیبی:** شامل گیت‌های منطقی است و خروجی‌های آن در هر زمان مستقیماً از روی ترکیب فعلی ورودی‌ها بدون توجه به ورودی‌های قبلی تعیین می‌شوند.
- **مدارهای ترتیبی:** علاوه بر گیت‌های منطقی از عناصر حافظه نیز در آنها استفاده می‌شود. خروجی‌های آن تابعی از عناصر حافظه و ورودی‌های مدار هستند. همچنین حالت عناصر حافظه نیز تابعی از ورودی‌های قبلی است.

- فرم کلی مدارهای ترکیبی بصورت زیر است. مدار می تواند  $n$  ورودی و  $m$  خروجی داشته باشد.

